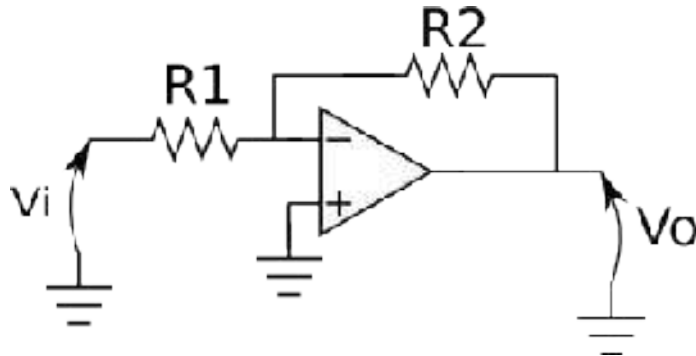


Catalogo dei circuiti con op-amp – Silvio Moioli

Nome: amplificatore invertente


Schema:



Funzione di trasferimento: $G(s) = -\frac{R_2}{R_1}$

Nome: sommatore invertente


Schema:

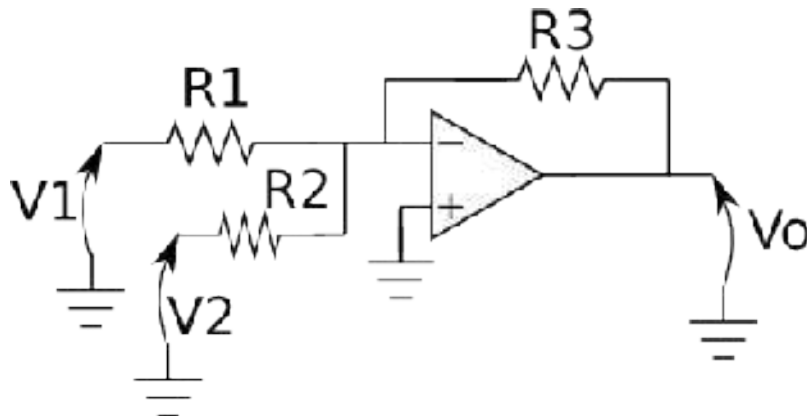

Legame ingressi-uscita: $V_o = -R_3 \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$ (dove normalmente $R_1 = R_2$)

Nome: amplificatore non invertente


Schema:

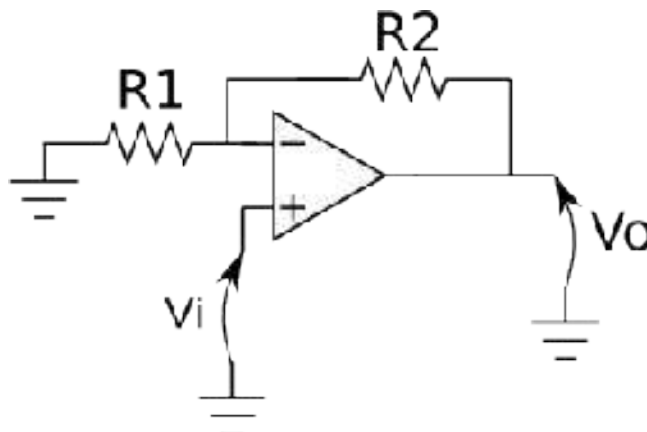

Funzione di trasferimento: $G(s) = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

Nome: buffer


Schema:

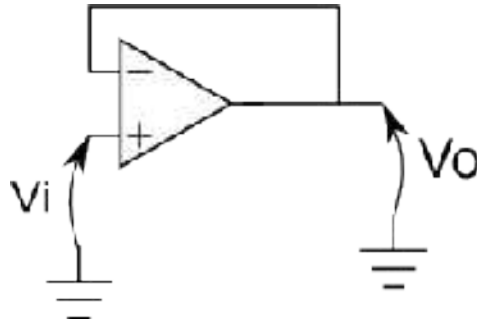

Funzione di trasferimento: $G(s) = 1$

Nome: amplificatore a transresistenza


Schema:

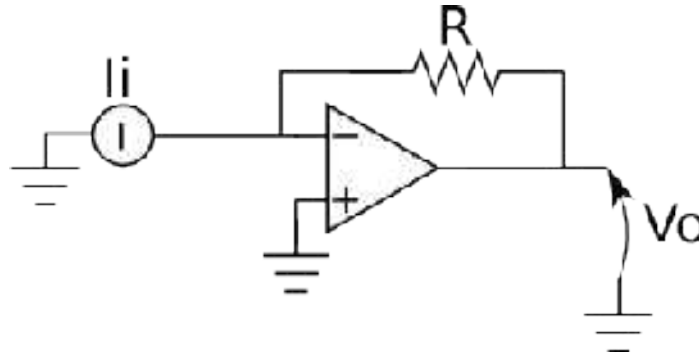

Legame ingresso-uscita: $V_o = -\frac{R}{I_i}$

Nome: amplificatore delle differenze


Schema:

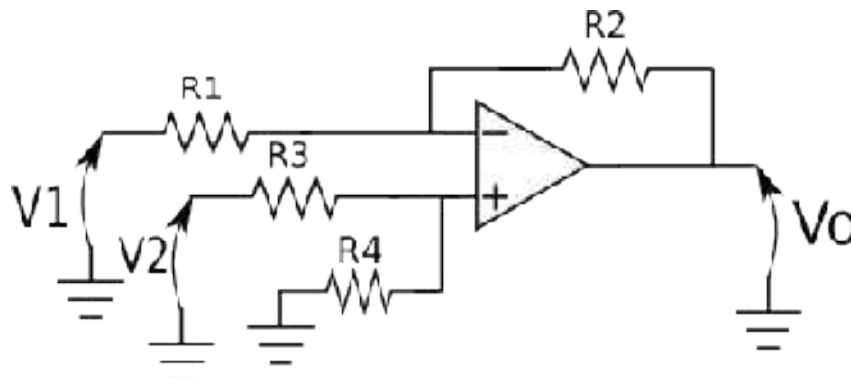

Funzione di trasferimento: $V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_1 + \frac{R_4}{R_1} \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} V_2$ (dove normalmente $R_1 = R_2$ e $R_3 = R_4$)

Nome: amplificatore per strumentazione


Schema:

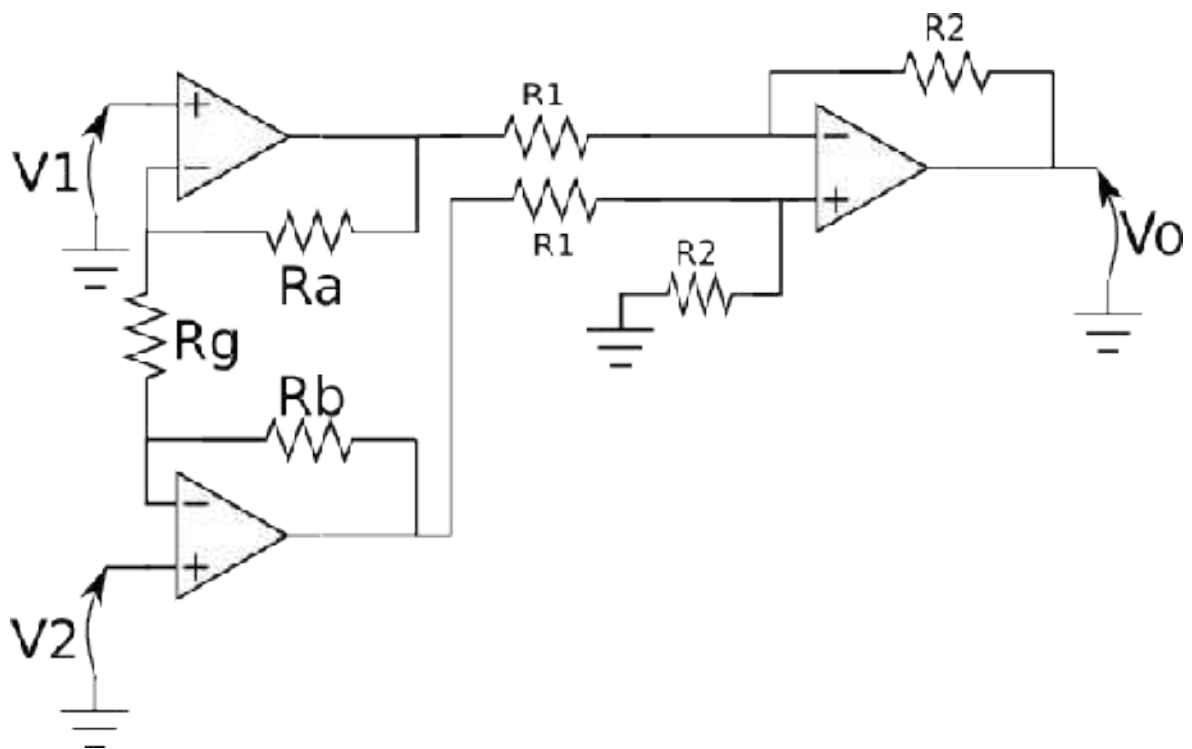

Legame ingressi-uscita:
$$V_o = \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{2R}{R_g} \right) (V_2 - V_1)$$

Nome: integratore puro


Schema:

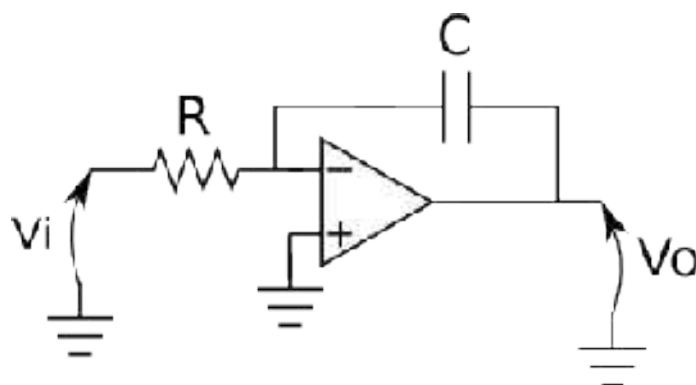

Funzione di trasferimento:
$$G(s) = -\frac{1}{sRC}$$

Nome: integratore approssimato


Schema:

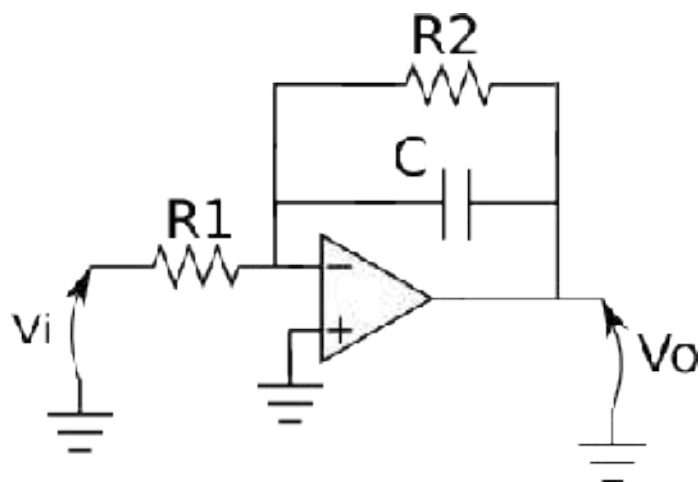

Funzione di trasferimento: $G(s) = \frac{R_2}{sR_2C + 1}$

Nome: derivatore puro


Schema:

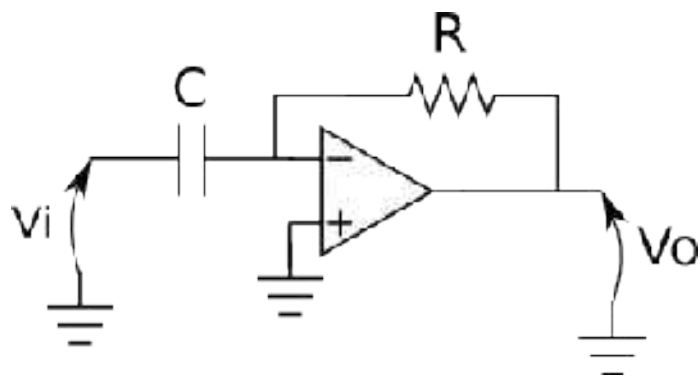

Funzione di trasferimento: $G(s) = -sRC$

Nome: derivatore approssimato


Schema:

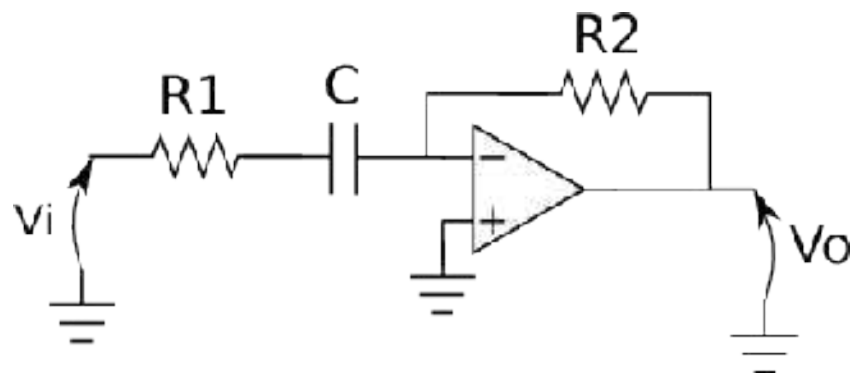

Funzione di trasferimento: $G(s) = \frac{sR_1C}{1 + sR_1C}$

Nome: filtro passa-banda attivo

Schema:

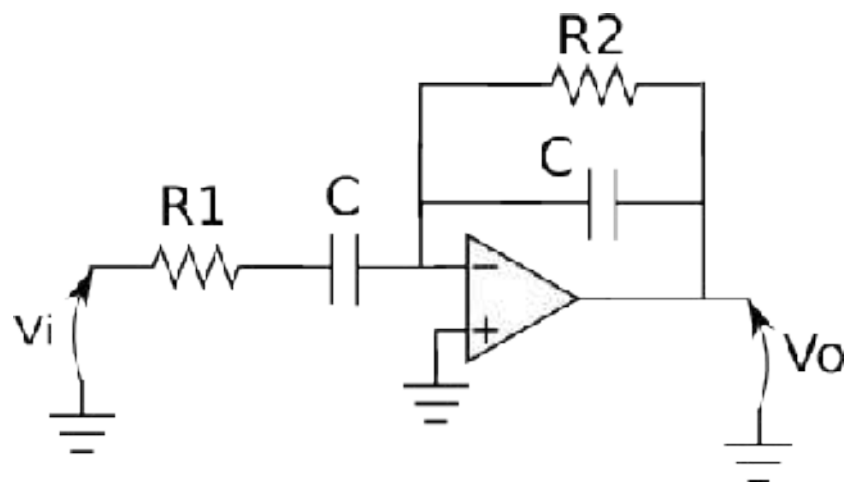

Funzione di trasferimento:
$$G(s) = -\frac{R_2}{R_1} \frac{s R_1 C_1}{(1 + s R_1 C_1)(1 + s R_2 C_2)}$$